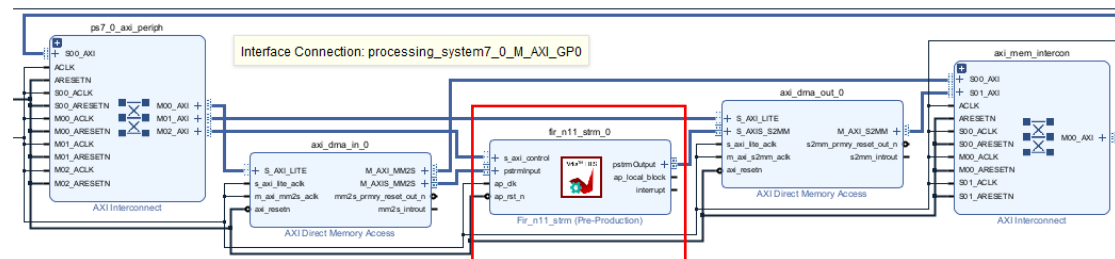


# SoC Design Lab3

**Brief introduction about the overall system:**

這一次要設計的主要是 lab2 中的 FIR Module



設計的部分包含 lab2 中有使用到的 apctrl signal，兩顆用來存儲 data 和 tap 的 sram(Bram11.v)，系統中由 AXI\_LITE 來進行 configuration 的 transmit，透過 AXIStream 作為 data transfer 的 protocol，整體是一次相當能夠令學生熟悉 Verilog coding 的 lab.

**Recap for I/O protocol:**


## AXI

Advanced eXtensible Interface，是由 ARM 所定義的接口協議

基本上 AXI4 分為三種：

- AXI4-FULL : 用於滿足高性能存儲 interface 需求
- AXI4-Lite : 用於簡單的低吞吐量通信
- AXI4-Stream : 用於高速傳輸，一般會和 DMA 一併使用

**AXI Master Transaction Waveform:**

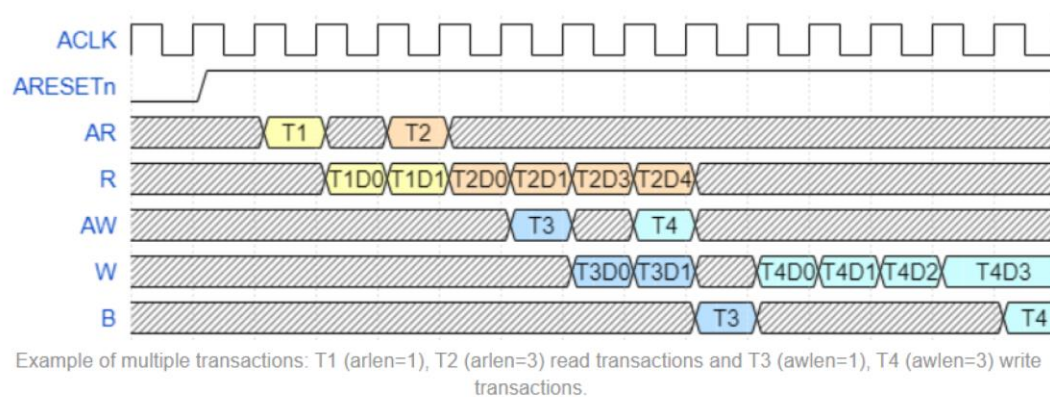

ACLK:時鐘訊號，posedge trigger

Reset: asynchrone reset

在 reset 訊號期間要滿足以下 requirement

- 1.A master interface must drive ARVALID, AWVALID, and WVALID LOW.

2.A slave interface must drive RVALID and BVALID LOW.

3.All other signals can be driven to any value.

AR : address read channel


AW : address write channel

R : data read channel

W : data write channel

B : write response channel (在寫完數據後，Master 需要確認 Slave 有沒有收完數據，Slave 收到完整數據後，會通過 Write Response Channel 給 Master 一個 completion signal，表示完成 )

### Stream

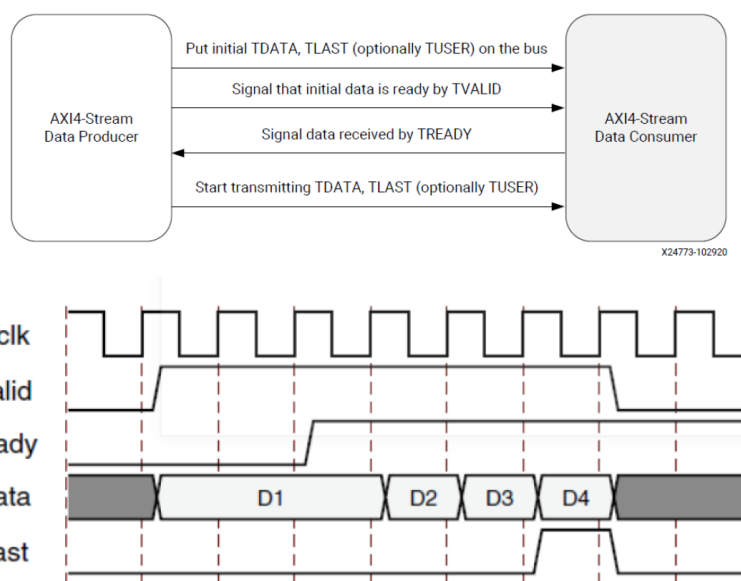


TVALID : master 表示目前訊號有效

TREADY : slave 表示準備好接收訊號

TDATA : master 數據傳輸

TLAST : master 表示當前數據是最後一筆

## Flow chart:

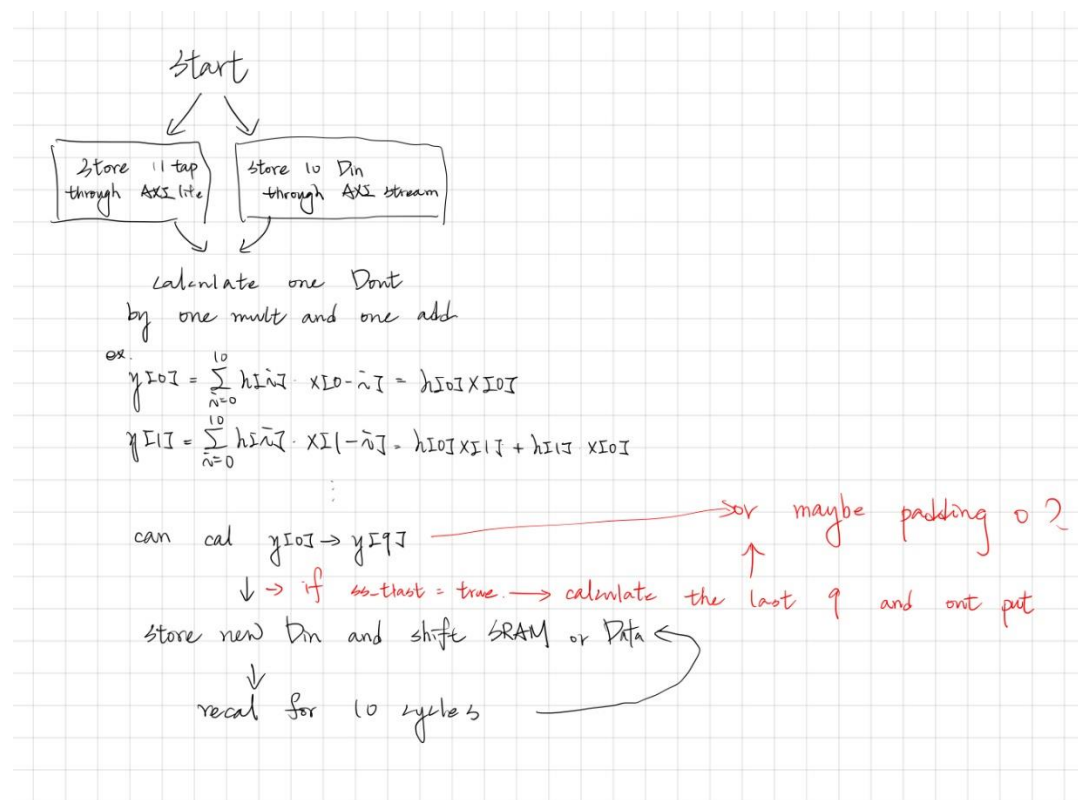


整體流程大致如上圖，基本上我會在一開始對兩邊 input 先進行處理，從 axilite 那邊與 tb 去進行 tap 的傳輸與驗證值(存入 bram)，另一方面先取第一筆的 data 並將其存入 bram 中，在寫 data 的同時，我會先將 data\_ram 進行 reset，意思就是我會先將  $data \cdot 1 + 0 \cdot (tap\_length - 1)$ ，共 tap\_length 筆數據先對 bram 進行第一次的寫值，待兩邊都準備好後就會進入 FIR\_out computation，在一次只能使用一組乘加器的規範下，我們在每一個 cycle 都會將對應的值取出進行運算，直到計算完所有的部分，並拉起 sm 進行 output，至此就是完成一筆 data 的計算，整體的 flow 基本上就是對上述的計算流程執行 data\_length 次。

值得注意的是，在處理完一筆 data output 後，必須要對於 data\_ram 做 shift，對此我的設計方式其實有一點蠢，我將 data 反覆的取出寫入取出寫入，重複數次後變完成了資料的搬運，就可以準備寫入下一筆資料，不過更好的做法應該是使用 pointer 去指向實際上該處理的位置，只是我當初覺得這樣想起來不太像 shift 就沒有處理了，之後如果有機會的話再對此修正。

除了上面的問題，我記得老師上課有說過使用 FSM 設計相對來說是在執行上比較沒有效率的方法，但我對於此還不太熟悉，因此我還是使用了兩個部份的 fsm，去分別對於 AXILite 和 AXIStream 做處理，這部分我想我還有很大的進步空間。

## AP signal

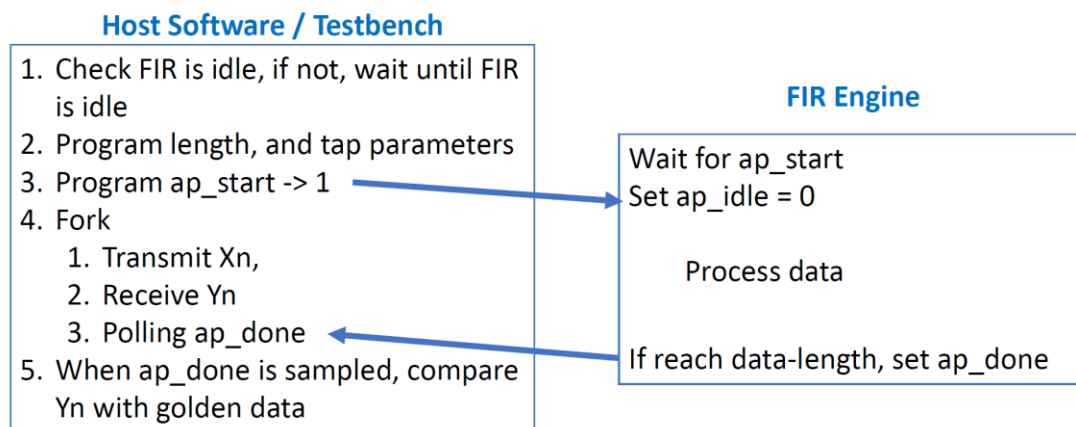

可以看到上圖為 host 和 engine 之間的關係，`ap_idle` 會在我接收到 `ap_start` 後去 pull high，至於後面對於 `ap_done` 的處理方式我想有兩個，一是在 FIR engine 內去使用 `cnt` 來數總共的輸出個數，因為在一開始 write config 時 tb 會將總共的 `data length` 送進 engine，不過使用這樣的設計方式會有一個問題，那便是我必須開一個 10bit 的 `cnt` 來專門對其處理，在資源的共用上我想不太理想，而另一種方法是，因為我對於  $X_n$   $Y_n$  的處理是一進一出，換言之我只要確保我在處理的  $X_n$  是最後一筆，就可以判斷  $Y_n$  最後一筆輸出，`ap_done` 也會在最後一筆 trasmit 出去後拉高，其他組 pattern 就是周而復始。

## Some screendump

### UTIL

1. Slice Logic

Site Type	Used	Fixed	Prohibited	Available	Util%
Slice LUTs*	343	0	0	53200	0.64
LUT as Logic	343	0	0	53200	0.64
LUT as Memory	0	0	0	17400	0.00
Slice Registers	163	0	0	106400	0.15
Register as Flip Flop	163	0	0	106400	0.15
Register as Latch	0	0	0	106400	0.00
F7 Muxes	0	0	0	26600	0.00
F8 Muxes	0	0	0	13300	0.00

## 1.1 Summary of Registers by Type

4. IO and GT Specific						
-----						
Site Type	Used	Fixed	Prohibited	Available	Util%	
-----						
Bonded IOB	329	0	0	125	263.20	
Bonded IPADs	0	0	0	2	0.00	
Bonded IOPADs	0	0	0	130	0.00	
PHY_CONTROL	0	0	0	4	0.00	
PHASER_REF	0	0	0	4	0.00	
OUT_FIFO	0	0	0	16	0.00	
IN_FIFO	0	0	0	16	0.00	
IDELAYCTRL	0	0	0	4	0.00	
IBUFDS	0	0	0	121	0.00	
PHASER_OUT/PHASER_OUT_PHY	0	0	0	16	0.00	
PHASER_IN/PHASER_IN_PHY	0	0	0	16	0.00	
IDELAYE2/IDELAYE2_FINEDELAY	0	0	0	200	0.00	
ILOGIC	0	0	0	125	0.00	
OLOGIC	0	0	0	125	0.00	
-----						

基本上可以看到 I/O 大炸裂，不過並不要緊，這主要是因為在本次設計中有許多的 I/O pin 其實都只是要與其他 block 溝通用途，之後將整個 system 弄好時就不會需要使用到這麼多 I/O，也因此這次實驗也只進行到 Syn，而沒有往下繼續做。


Timing report

Design Timing Summary			
Setup		Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): 0.150 ns		Worst Hold Slack (WHS): 0.140 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 1.700 ns
Total Negative Slack (TNS): 0.000 ns		Total Hold Slack (THS): 0.000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0.000 ns
Number of Failing Endpoints: 0		Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 242		Total Number of Endpoints: 242	Total Number of Endpoints: 165
All user specified timing constraints are met.			
Max Delay Paths			
-----			
Slack (MET) :	0.150ns (required time - arrival time)		
Source:	araddr_buf_reg[10]/C (rising edge-triggered cell FDCE clocked by axis_clk {rise@0.000ns fall@2.200ns period=4.400ns})		
Destination:	tap_cnt_reg[0]/R (rising edge-triggered cell FDRE clocked by axis_clk {rise@0.000ns fall@2.200ns period=4.400ns})		
Path Group:	axis_clk		
Path Type:	Setup (Max at Slow Process Corner)		
Requirement:	4.400ns (axis_clk rise@4.400ns - axis_clk rise@0.000ns)		
Data Path Delay:	3.513ns (logic 1.021ns (29.063%) route 2.492ns (70.937%))		
Logic Levels:	3 (LUT4=2 LUT6=1)		
Clock Path Skew:	-0.145ns (DCD - SCD + CPR)		
Destination Clock Delay (DCD):	2.128ns = ( 6.528 - 4.400 )		
Source Clock Delay (SCD):	2.456ns		
Clock Pessimism Removal (CPR):	0.184ns		
Clock Uncertainty:	0.035ns ((TSJ^2 + TIJ^2)^1/2 + DJ) / 2 + PE		
Total System Jitter (TSJ):	0.071ns		
Total Input Jitter (TIJ):	0.000ns		
Discrete Jitter (DJ):	0.000ns		
Phase Error (PE):	0.000ns		

Location	Delay type	Incr(ns)	Path(ns)	Netlist Resource(s)
(clock axis_clk rise edge)				
		0.000	0.000	r axis_clk (IN)
net (fo=0)		0.000	0.000	r axis_clk
IBUF (Prop_ibuf_I_O)		0.972	0.972	r axis_clk_IBUF_inst/I
net (fo=1, unplaced)		0.800	1.771	r axis_clk_IBUF_inst/O
				r axis_clk_IBUF
BUFG (Prop_bufg_I_O)		0.101	1.872	r axis_clk_IBUF_BUFG_inst/I
net (fo=164, unplaced)		0.584	2.456	r axis_clk_IBUF_BUFG_inst/O
FDCE				r araddr_buf_reg[10]/c
-----				
FDCE (Prop_fdce_C_Q)		0.478	2.934	f araddr_buf_reg[10]/Q
net (fo=3, unplaced)		0.759	3.693	r araddr_buf[10]
				f tap_A_OBUF[11]_inst_i_15/I1
LUT4 (Prop_lut4_I1_O)		0.295	3.988	f tap_A_OBUF[11]_inst_i_15/O
net (fo=2, unplaced)		0.460	4.448	r tap_A_OBUF[11]_inst_i_15_n_0
				f tap_A_OBUF[6]_inst_i_2/I0
LUT4 (Prop_lut4_I0_O)		0.124	4.572	f tap_A_OBUF[6]_inst_i_2/O
net (fo=4, unplaced)		0.473	5.045	r tap_A_OBUF[6]_inst_i_2_n_0
				f tap_cnt[3]_i_1/I5
LUT6 (Prop_lut6_I5_O)		0.124	5.169	r tap_cnt[3]_i_1/O
net (fo=4, unplaced)		0.800	5.969	r tap_cnt[3]_i_1_n_0
FDRE				r tap_cnt_reg[0]/R
-----				
(clock axis_clk rise edge)				
		4.400	4.400	r axis_clk (IN)
net (fo=0)		0.000	4.400	r axis_clk
IBUF (Prop_ibuf_I_O)		0.838	5.238	r axis_clk_IBUF_inst/I
net (fo=1, unplaced)		0.760	5.998	r axis_clk_IBUF_inst/O
				r axis_clk_IBUF
BUFG (Prop_bufg_I_O)		0.091	6.089	r axis_clk_IBUF_BUFG_inst/I
net (fo=164, unplaced)		0.439	6.528	r axis_clk_IBUF_BUFG_inst/O
FDRE				r axis_clk_IBUF_BUFG
				r tap_cnt_reg[0]/c
clock pessimism		0.184	6.711	
clock uncertainty		-0.035	6.676	
FDRE (Setup_fdre_C_R)		-0.557	6.119	tap_cnt_reg[0]
-----				
required time			6.119	
arrival time			-5.969	
-----				
slack			0.150	
-----				
Slack (MET) :	0.150ns (required time - arrival time)			
Source:	araddr_buf_reg[10]/c			
	(rising edge-triggered cell FDCE clocked by axis_clk {rise@0.000ns fall@2.200ns period=4.400ns})			
Destination:	tap_cnt_reg[1]/R			
	(rising edge-triggered cell FDRE clocked by axis_clk {rise@0.000ns fall@2.200ns period=4.400ns})			
Path Group:	axis clk			


本次 lab 我將 clock period 設為 4.4，可以看到 report 中有列出我們的 critical path，並且有 meet timing constraint。

Ap done

 

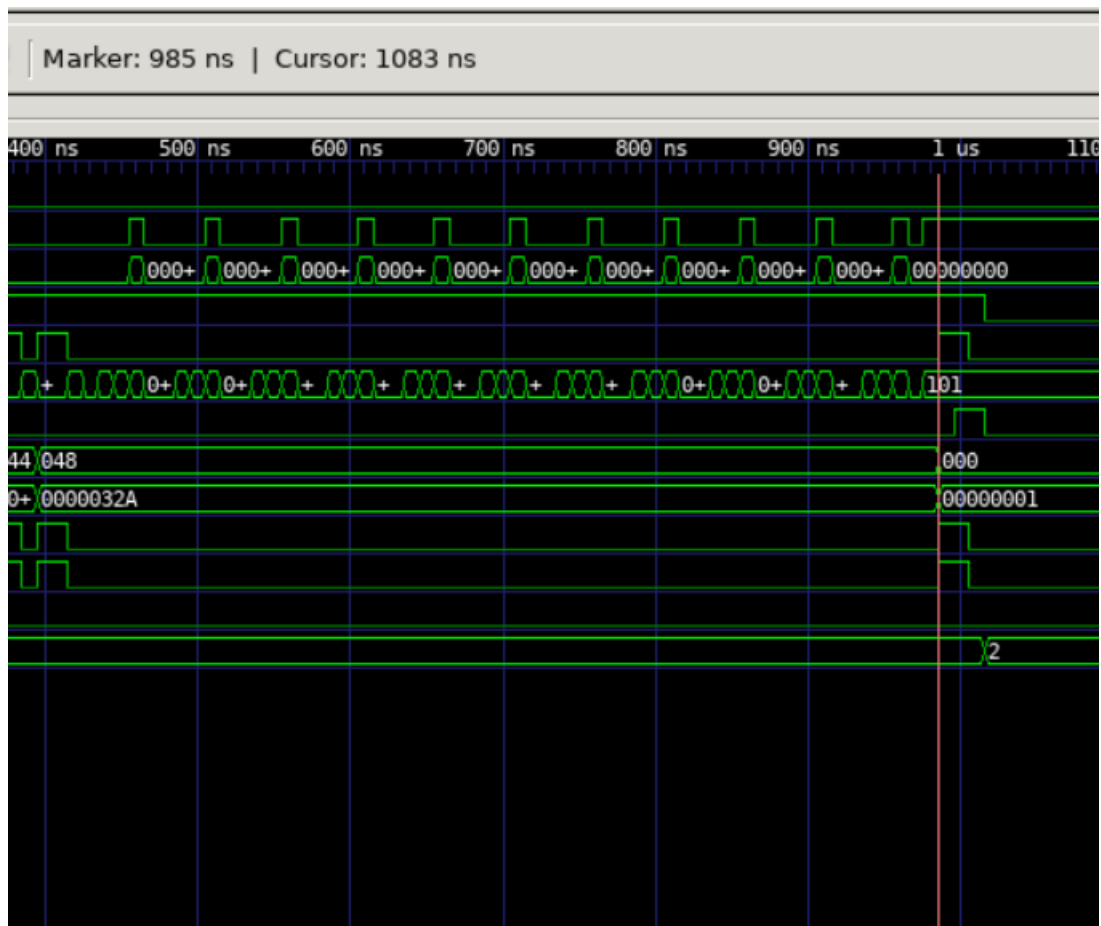
## Ap start

配合上面 ap done 的時間可以計算出我總共花了多少 cycle 在 computing，需要注意的是這筆 pattern 並不是 600 筆 data length，所以計算出來的數字也許會比想像中小，但因為 shiftram 花費大量 cycle 所以整體下來應該還是十分巨大。



## ss & sm transmit

基本上就是一筆進一筆出

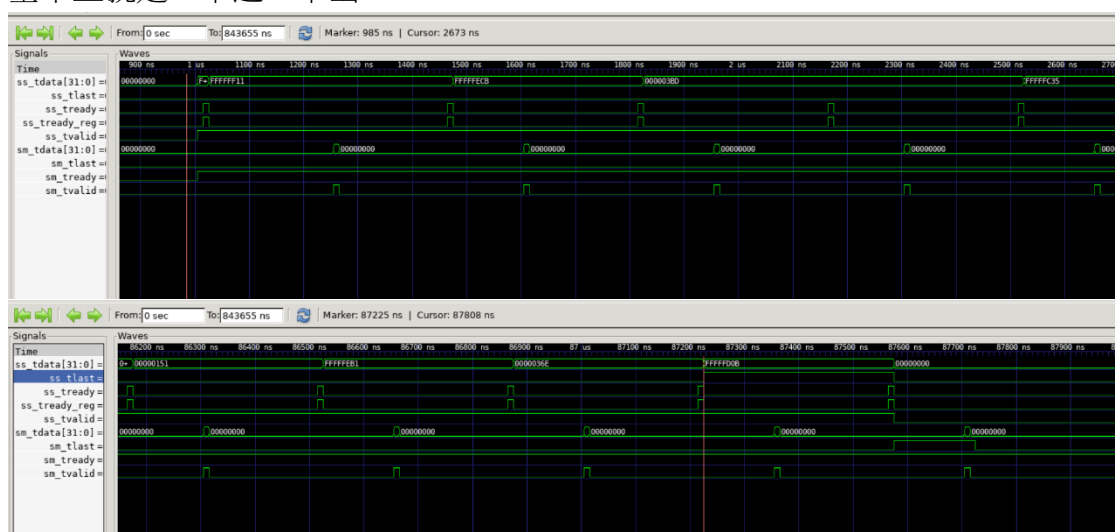



可以看到對於每一筆 fir 處理完我都會對整個 ram 進行重新讀寫的 shift

## FSM

### LITE:

```
always@(posedge axis_clk) begin
    if(!axis_rst_n)    cs_lite <= LITE_idle;
    else               cs_lite <= ns_lite;
end

localparam LITE_idle    = 3'd0;
localparam LITE_wfinish = 3'd1;
localparam LITE_arready = 3'd2;
localparam LITE_rreq    = 3'd3;
localparam LITE_read    = 3'd4;
localparam LITE_done    = 3'd5;

always@(*) begin
    case(cs_lite)
        LITE_idle: begin
            if(tap_cnt >= Tape_Num)    ns_lite = LITE_done;
            else if(arvalid)           ns_lite = LITE_arready;
            else if(wready_reg && awready_reg) ns_lite = LITE_wfinish;
            else                       ns_lite = cs_lite;
        end
        LITE_wfinish:// by the time, axilite has already received awaddr and wdata
            ns_lite = LITE_idle;
        LITE_arready: begin
            if(arready && arvalid) ns_lite = LITE_rreq;
            else                  ns_lite = cs_lite;
        end
        LITE_rreq: begin
            if(rready) ns_lite = LITE_read;
            else       ns_lite = cs_lite;
        end
        LITE_read:    ns_lite = LITE_idle;
        LITE_done:    if(cs_str == STR_OUT && finish_flag) ns_lite = LITE_idle;
                    else ns_lite = LITE_done;
        default:      ns_lite = LITE_idle;
    endcase
end
```

**STREAM:** 這邊我就定義了比較多 state 去處理

```

localparam STR_IDLE = 1;
localparam STR_FIRST = 9;
localparam STR_RESET_DATARAM = 2;
localparam STR_WAIT_LITE = 3;
localparam STR_CAL = 4;
localparam STR_OUT = 5;
localparam STR_SHIFT_READ = 6;
localparam STR_SHIFT_WRITE = 7;
localparam STR_NEWIN = 8;
localparam STR_STORE = 10;

always@(posedge axis_clk) begin
    if(!axis_rst_n)    cs_str <= STR_IDLE;
    else               cs_str <= ns_str;
end
always@(*) begin
    case(cs_str)
        STR_IDLE: ns_str = STR_FIRST;
        STR_FIRST:
            if(ss_tvalid) ns_str = STR_RESET_DATARAM;
            else ns_str = cs_str;
        STR_RESET_DATARAM: begin
            if(cnt >= 10) ns_str = STR_WAIT_LITE;
            else ns_str = cs_str;
        end
        STR_WAIT_LITE: begin
            if(cs_lite == LITE_done) ns_str = STR_CAL;
            else ns_str = cs_str;
        end
        STR_CAL:
            if(cnt > 10) ns_str = STR_OUT;
            else ns_str = cs_str;
        STR_OUT:    if(finish_flag) ns_str = STR_IDLE;
                    else ns_str = STR_SHIFT_READ;
        STR_SHIFT_READ: ns_str = STR_SHIFT_WRITE;
        STR_SHIFT_WRITE:
            if(cnt == 10) ns_str = STR_NEWIN;
            else ns_str = STR_SHIFT_READ;
        STR_NEWIN:
            if(ss_tvalid) ns_str = STR_STORE;
            else ns_str = cs_str;
        STR_STORE: ns_str = STR_CAL;
        default : ns_str = STR_IDLE;
    endcase
end

```